

تمرین کامپیوتری شماره 3 معماری کامپیوتر

مصطفی کرمانی نیا 810101575

امیر نداف فهمیده 810101540

1- مجموعه دستورات مدنظر :

- R-Type: add, sub, and, or, slt, sltu
- I-Type: lw, addi, xori, ori, slti, sltiu, jalr
- S-Type: sw
- J-Type: jal
- B-Type: beq, bne, blt, bge
- U-Type: lui


2- شکل کلی دستورات را طبق طراحی رسمی ریسک داریم:

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type
imm[12:10:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:1 11]		opcode		B-type
imm[31:12]										rd		opcode		U-type
imm[20:10:1 11:19:12]										rd		opcode		J-type

3- آپکد ها را طبق طراحی رسمی ریسک قرار می دهیم:(دستورات ساخته شده هایلایت شدند)

Inst	Name	FMT	Opcode	funct3	funct7	Description (C)	Note
add	ADD	R	011001151	0x0 0	0x00 0	rd = rs1 + rs2	msb-extends
sub	SUB	R	011001151	0x0 0	0x20 32	rd = rs1 - rs2	
xor	XOR	R	0110011	0x4	0x00	rd = rs1 ^ rs2	
or	OR	R	011001151	0x6 6	0x00 0	rd = rs1 rs2	
and	AND	R	011001151	0x7 7	0x00 0	rd = rs1 & rs2	
sll	Shift Left Logical	R	0110011	0x1	0x00	rd = rs1 << rs2	
srl	Shift Right Logical	R	0110011	0x5	0x00	rd = rs1 >> rs2	
sra	Shift Right Arith*	R	0110011	0x5	0x20	rd = rs1 >> rs2	
slt	Set Less Than	R	011001151	0x2 2	0x00 0	rd = (rs1 < rs2)?1:0	
sltu	Set Less Than (U)	R	011001151	0x3 3	0x00 0	rd = (rs1 < rs2)?1:0	
addi	ADD Immediate	I	001001119	0x0 0		rd = rs1 + imm	msb-extends
xori	XOR Immediate	I	001001119	0x4 4		rd = rs1 ^ imm	
ori	OR Immediate	I	001001119	0x6 6		rd = rs1 imm	
andi	AND Immediate	I	0010011	0x7		rd = rs1 & imm	
slli	Shift Left Logical Imm	I	0010011	0x1	imm[5:11]=0x00	rd = rs1 << imm[0:4]	
srlr	Shift Right Logical Imm	I	0010011	0x5	imm[5:11]=0x00	rd = rs1 >> imm[0:4]	
srai	Shift Right Arith Imm	I	0010011	0x5	imm[5:11]=0x20	rd = rs1 >> imm[0:4]	
slti	Set Less Than Imm	I	001001119	0x2 2		rd = (rs1 < imm)?1:0	
sltiu	Set Less Than Imm (U)	I	001001119	0x3 3		rd = (rs1 < imm)?1:0	
lb	Load Byte	I	0000011	0x0		rd = M[rs1+imm][0:7]	zero-extends
lh	Load Half	I	0000011	0x1		rd = M[rs1+imm][0:15]	
lw	Load Word	I	00000113	0x2 2		rd = M[rs1+imm][0:31]	
lbu	Load Byte (U)	I	0000011	0x4		rd = M[rs1+imm][0:7]	
lhu	Load Half (U)	I	0000011	0x5		rd = M[rs1+imm][0:15]	zero-extends
sb	Store Byte	S	0100011	0x0		M[rs1+imm][0:7] = rs2[0:7]	zero-extends
sh	Store Half	S	0100011	0x1		M[rs1+imm][0:15] = rs2[0:15]	
sw	Store Word	S	010001135	0x2 2		M[rs1+imm][0:31] = rs2[0:31]	
beq	Branch ==	B	110001199	0x0 0		if(rs1 == rs2) PC += imm	
bne	Branch !=	B	110001199	0x1 1		if(rs1 != rs2) PC += imm	zero-extends
blt	Branch <	B	110001199	0x4 4		if(rs1 < rs2) PC += imm	
bge	Branch ≥	B	110001199	0x5 5		if(rs1 ≥ rs2) PC += imm	
bltu	Branch < (U)	B	1100011	0x6		if(rs1 < rs2) PC += imm	
bgeu	Branch ≥ (U)	B	1100011	0x7		if(rs1 ≥ rs2) PC += imm	zero-extends
jal	Jump And Link	J	1101111111			rd = PC+4; PC += imm	
jalr	Jump And Link Reg	I	1101111103	0x0 0		rd = PC+4; PC = rs1 + imm	
lui	Load Upper Imm	U	011011155			rd = imm << 12	
auipc	Add Upper Imm to PC	U	0010111			rd = PC + (imm << 12)	
ecall	Environment Call	I	1110011	0x0	imm=0x0	Transfer control to OS	
ebreak	Environment Break	I	1110011	0x0	imm=0x1	Transfer control to debugger	

حالت اولیه (که در درس به آن رسیده بودیم)

 


- R-Type: sltu
- I-Type: xori, sltiu, jalr
- B-Type: bne, blt, bge
- U-Type: lui

xori و **sltu**: برای افزودن این دستورات نیاز به تغییر مسیر داده نیست، چون **ALU** همین الان هم طوری طراحی شده که دو دستور دیگر جا دارد. پس **ALU** را اینگونه نهایی می کنیم:

ALU CONTROL [2:0]	ALU RESULT
000	SRC A + SRC B
001	SRC A – SRC B
010	SRC A & SRC B
011	SRC A SRC B
100	SRC A XOR SRC B
101	SRC A SLT SRC B
110	SRC A SLTU SRC B

البته این دستورات برای **ALU** است و از یک واحد کمکی به اسم **ALU Control** استفاده کردیم تا وقتی کنترلر مقدار **ALUOp** را مشخص کرد این واحد بر اساس **ALUOp** و **func3** و **func7** ، سیگنال **ALU CONTROL** را (که در بالا جدولش هست) مشخص کند.

bne, blt, bge: برای این بخش یک سیگنال **neg** از **ALU** بیرون می آوریم که برای برنچ استفاده شود. لود رجیستر **PC** را به صورت زیر تغییر می دهیم. **PC update** برای زمانی است که می خواهیم به دستور بعدی برویم. برای زمانی که می خواهیم برنچ انجام دهیم ابتدا یک سیگنال **Branch** از کنترلر می آید. یک واحد **Branch control** داریم که تصمیم می گیرد کدام یک از سیگنال های خروجی **ALU** باید با **Branch**، **and** شود. به این صورت که اگر دستور **beq** بود سیگنال **zero**، اگر **bne** بود سیگنال **~zero**، اگر **blt** بود سیگنال **neg** و اگر **bge** بود سیگنال **~neg** با **Branch**، **and** می شود و خروجی آن نشان می دهد که **PC** باید به مقدار جدید ست شود یا نه.

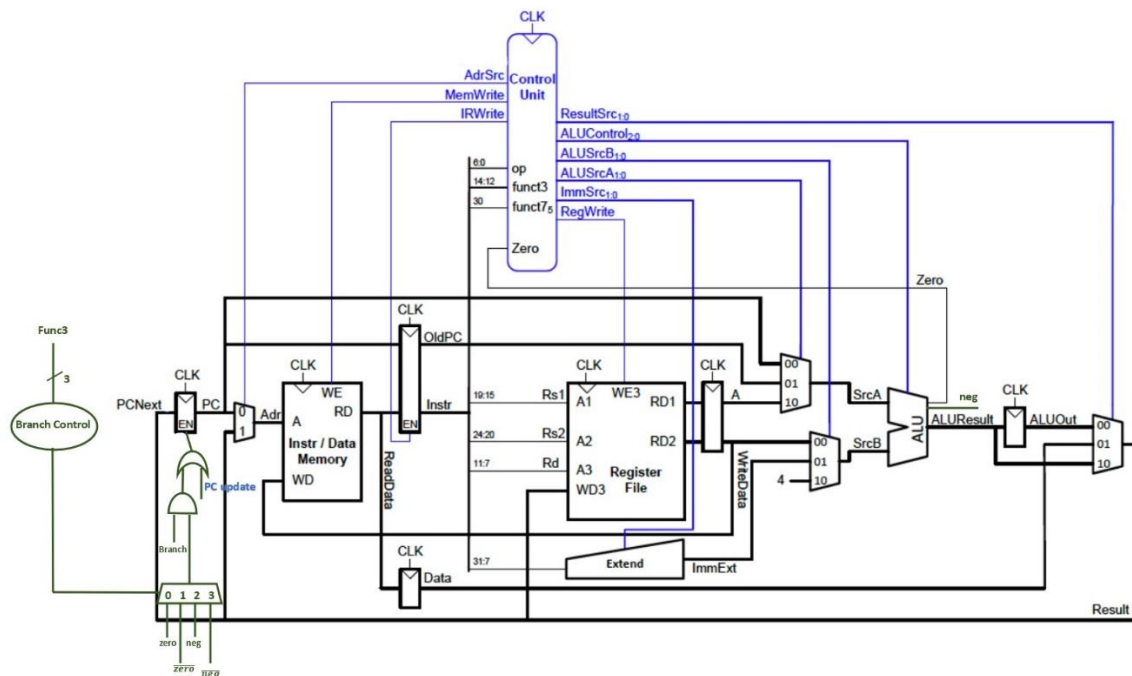


Jalr: برای این بخش هم نیازی به تغییر در مسیر داده نداریم و فقط کنترلر را عوض می کنیم.

طبق توضیحات اصلی ریسک داریم:

jal	Jump And Link	J	110111111	rd = PC+4; PC += imm
jalr	Jump And Link Reg	I	110111103 0x0 0	rd = PC+4; PC = rs1 + imm

Lui: طبق توضیحات ریسک داریم: برای این بخش دیتای **ImmExt** باید در رجیستر ذخیره شود به این منظور این دیتا را به مالتی پلکسر **Result** میدهیم و این مالتی پلکسر را چهار ورودی می کنیم.

lui	Load Upper Imm	U	011011155	rd = imm << 12
-----	----------------	---	-----------	----------------

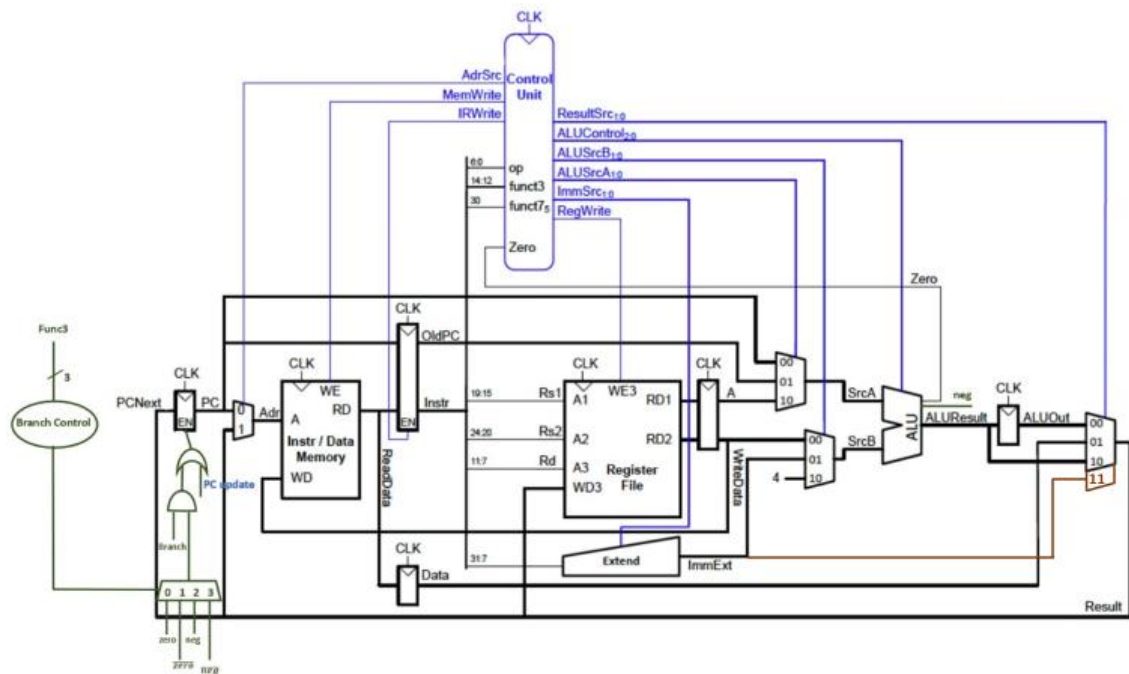

نهایتاً برای ImmSrc هم داریم:


اولاً دوباره به طرح رسمی ریسک رجوع میکنیم:

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type
imm[12 10:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:1 11]		opcode		B-type
imm[31:12]										rd		opcode		U-type
imm[20 10:1 11 19:12]										rd		opcode		J-type

پس داریم:


ImmSrc	ImmExt	Input Type
000	{ 20{ Ins[31] } , Ins[31:20] }	I-Type
001	{ 20{ Ins[31] } , Ins[31:25] , Ins[11:7] }	S-Type
010	{ 19{ Ins[31] } , Ins[31] , Ins[7] , Ins[30:25] , Ins[11:8] , 1'b0 }	B-Type
011	{ 11{ Ins[31] } , Ins[31] , Ins[19:12] , Ins[20] , Ins[30:21] , 1'b0 }	J-Type
100	{ Ins[31:12] , 12'b0 }	U-Type

در نهایت داریم:

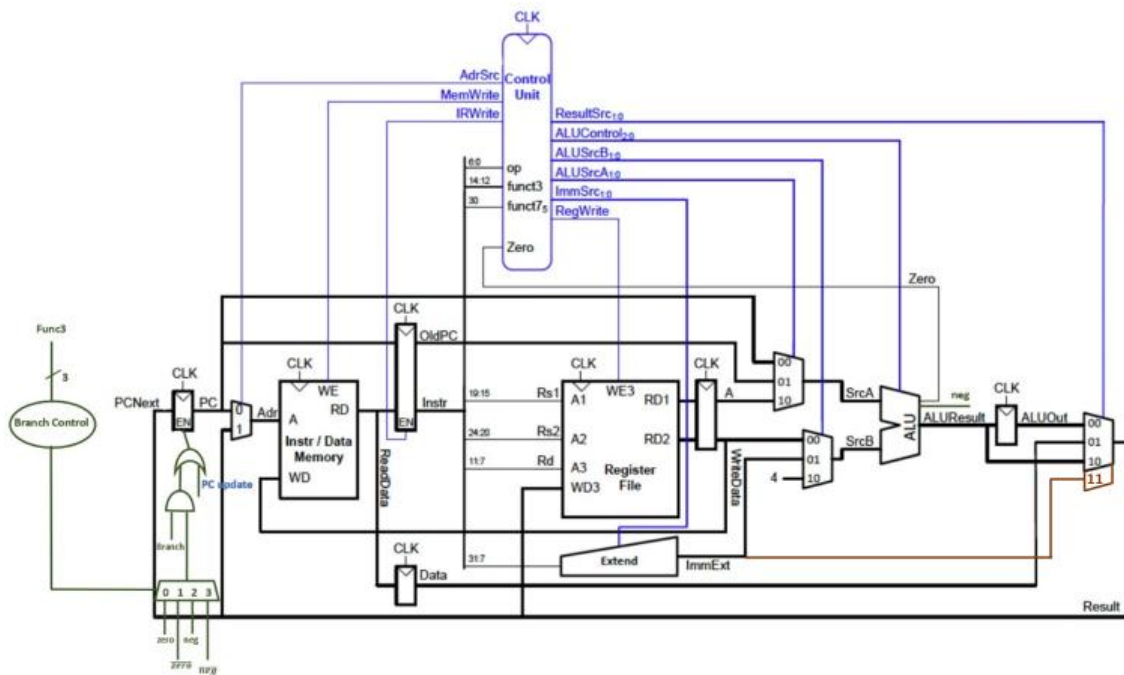

ImmSrc	ImmExt	Input Type	ALU CONTROL [2:0]	ALU RESULT
000	{ 20{ Ins[31] } , Ins[31:20] }	I-Type	000	SRC A + SRC B
001	{ 20{ Ins[31] } , Ins[31:25] , Ins[11:7] }	S-Type	001	SRC A - SRC B
010	{ 19{ Ins[31] } , Ins[31] , Ins[7] , Ins[30:25] , Ins[11:8] , 1'b0 }	B-Type	010	SRC A & SRC B
011	{ 11{ Ins[31] } , Ins[31] , Ins[19:12] , Ins[20] , Ins[30:21] , 1'b0 }	J-Type	011	SRC A SRC B
100	{ Ins[31:12] , 12'b0 }	U-Type	100	SRC A XOR SRC B
			101	SRC A SLT SRC B
			110	SRC A SLTU SRC B

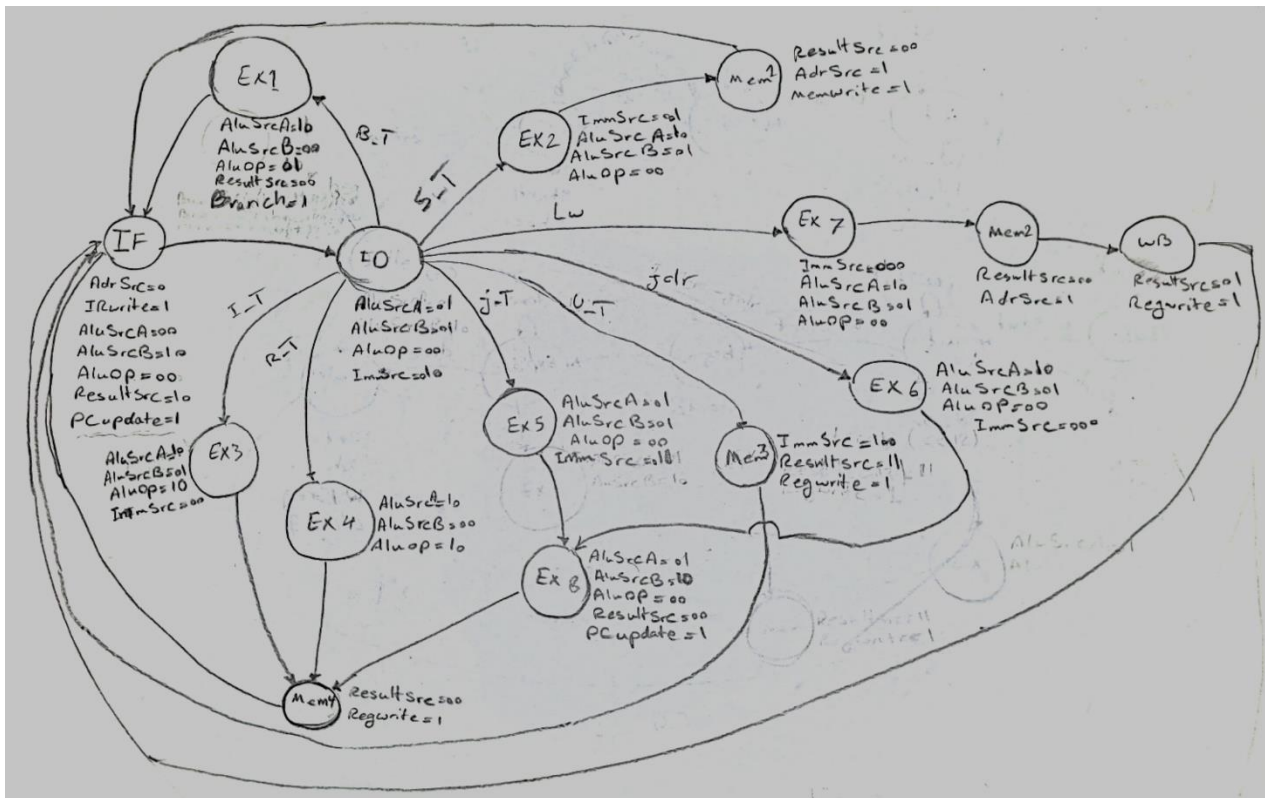4- حالا وقت اعمال تغییرات و طراحی کنترلر است: طراحی نهایی به شکل زیر است.



این کنترلر در واقع تکامل یافته کنترلر جزوه است. تغییرات آن به شرح زیر می باشد.

اولین تغییر در دستورات B_T است که با توجه به تغییرات مسیر داده و اضافه کردن Branch Control تغییرات زیادی نیاز داشت و با انتخاب کردن A, B و انجام عملیات تفریق سیگنال های لازم را برای اتفاق افتادن branch آماده می کنیم و بر اساس آن ها عدد جدید PC در رجیستر لود می شود یا نمی شود.

تغییر بعدی در اضافه کردن دستور jalr است که در واقع در استیت EX6 ما مقدار جدید pc را که برابر $RS1 + imm$ است را حساب می کنیم سپس به EX8 می رویم تا هم رجیستر PC لود شود هم PC بعدی را حساب کنیم و این مقدار را در رجیستر مقصد ذخیره کنیم.

برای دستور J_T هم همین کار را کردیم با این تفاوت که در EX5 مقدار $PC + Imm$ را حساب می کنیم و در مرحله به EX8 می رویم و کار های بالا را انجام می دهیم. تفاوت این دو دستور آخر در اپرند های ALU و نحوه اکستند کردن هستند.

برای I_T ها هم EX3 را اضافه کردیم که در آن دیتای imm اکستند شده را با مقدار رجیستر A روی ALU می بریم و ALU control با توجه به func3 و func7 عملیات ALU را مشخص می کند. سپس دوباره به Mem4 می رویم تا نتیجه را در رجیستر مقصد ذخیره کنیم.

برای U_T یا دقیق تر بگم lui به Mem3 می رویم که مقدار صحیح اکستند شده را روی ریزالت قرار می دهد و سیگنال نوشتن در رجیستر فایل را فعال می کند تا دیتا توی رجیستر مقصد لود شود.

5- برای تست برنامه باید بزرگترین عنصر یک آرایه 10 عنصری از اعداد صحیح بی علامت 32 بیتی را بیابیم. ابتدا الگوریتم را نوشته و اسمبلی و سپس زبان ماشین آنرا می نویسیم. فرض کردم که دیتا ما در خانه 1000 قرار دارد.

الگوریتم:

```

a[10] ;
result = 0 ;
for (i=0 ; i<10 ; i++)
    if (result < a[i])
        result = a[i];

```

```

a → x1
result → x2
x3 = (x1 < 1040) ? 1 : 0
a[i] → x4
x5 = (x4 < x2) ? 1 : 0

```

Scanned with CamScanner

اسمبلی:

addi x1, zero, 1000

add x2, zero, zero

Loop: slti x3, x1, 1040

beq x3, zero, EndLoop

lw x4, 0(x1)

sltu x5, x4, x2

bne x5, zero, EndIF

add x2, x4, zero

EndIF: addi x1, x1, 4

Jalr X10 ,Loop

EndLoop:

زبان ماشین به فرمت هگز (به فرمتی که با کدمان خوانده می شود):


93
00
80
e3
33
01
00
00
93
a1
00
41
63
e8
01
00
03
a2
00
00
b3
32
22
00
63
94
02
00
33
01
02
00
93
80
40
00
f6
f5

f5
fe

دیتا هم از خانه هزار شروع به لود کردن کردیم:

ff
08
13
32
90
15
54
12
e5
d7
aa
fa
00
00
10
01
54
33
b3
93
65
39
20
38
e1
f9
37
a9
b5
11
73
c6
e8
55
31
29
a3
b5
88
62

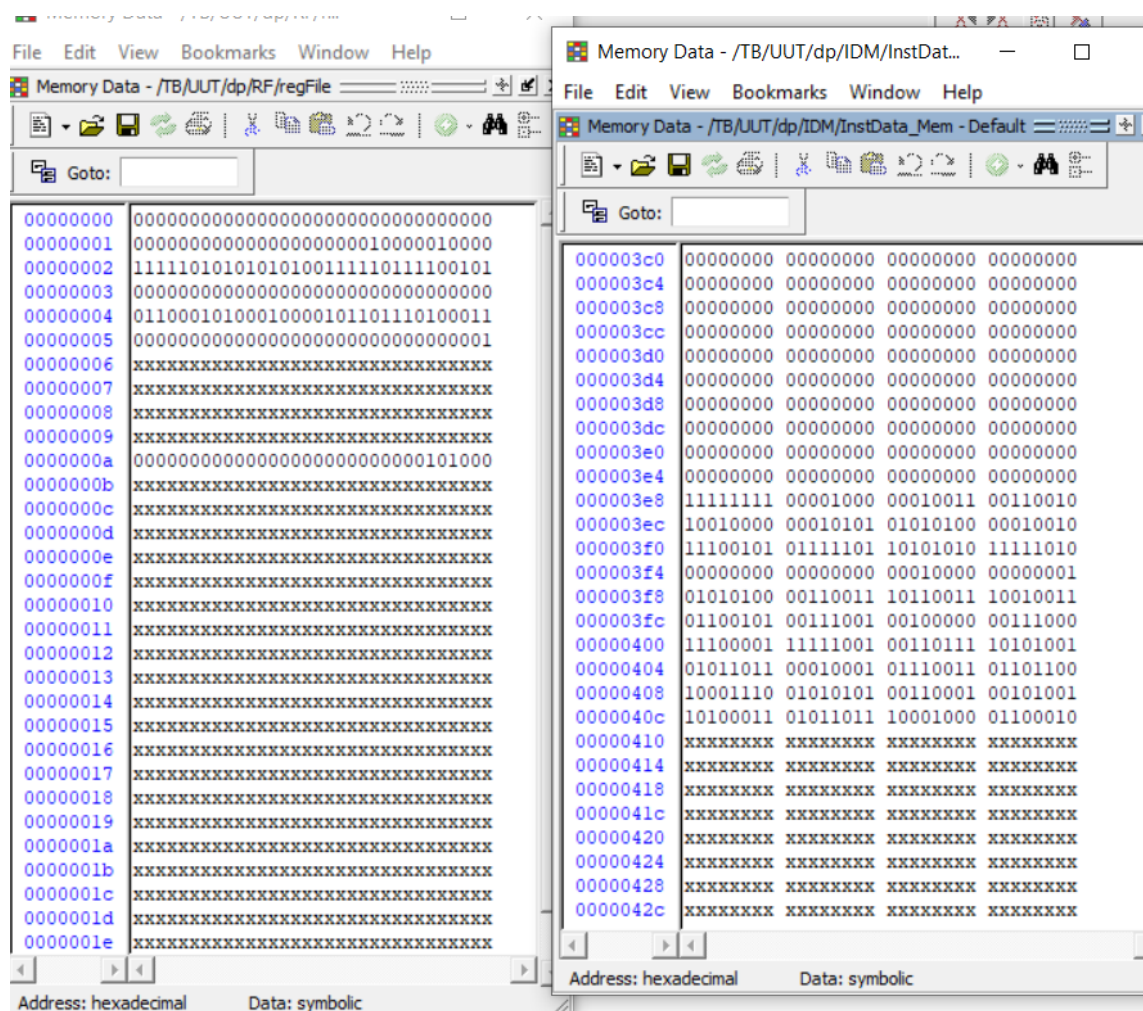6- نهایتا بعد از شبیه سازی برنامه ی خود، داریم:



توضیح: در حافظه سمت راست ما ده تا دیتا 32 بیتی از خانه 3e8 هگر که خانه هزار می شود تا خانه 410 هگز که خانه 1040 می شود پر کردیم. همان طور که مشاهده می شود دیتای رجیستر دوم قرار بود ماکسیمم این اعداد بدون علامت باشد که برابر با دیتای خانه 3f0 است. همین طور در x4 نیز دیتای خوانده شده از حافظه است که بعد از اتمام برنامه برابر آخرین عنصر است. در x10 هم مقدار pc بعد از jal است. x3 و x5 هم متغیر هایی برای دستورات slti و sltu هستند.