

تمرین کامپیوتری شماره 2 معماری کامپیوتر

مصطفی کرمانی نیا 810101575

امیر نداف فهمیده 810101540

1- مجموعه دستورات مدنظر :

- R-Type: add, sub, and, or, slt, sltu
- I-Type: lw, addi, xori, ori, slti, sltiu, jalr
- S-Type: sw
- J-Type: jal
- B-Type: beq, bne, blt, bge
- U-Type: lui

2- شکل کلی دستورات را طبق طراحی رسمی ریسک داریم:


31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type
imm[12 10:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:1 11]		opcode		B-type
imm[31:12]										rd		opcode		U-type
imm[20 10:1 11 19:12]										rd		opcode		J-type

3- آپکد ها را طبق طراحی رسمی ریسک قرار می دهیم:(دستورات ساخته شده هایلایت شدند)

Inst	Name	FMT	Opcode	funct3	funct7	Description (C)	Note
add	ADD	R	011001151	0x0 0	0x00 0	rd = rs1 + rs2	msb-extends zero-extends
sub	SUB	R	011001151	0x0 0	0x20 32	rd = rs1 - rs2	
xor	XOR	R	0110011	0x4	0x00	rd = rs1 ^ rs2	
or	OR	R	011001151	0x6 6	0x00 0	rd = rs1 rs2	
and	AND	R	011001151	0x7 7	0x00 0	rd = rs1 & rs2	
sll	Shift Left Logical	R	0110011	0x1	0x00	rd = rs1 << rs2	
srl	Shift Right Logical	R	0110011	0x5	0x00	rd = rs1 >> rs2	
sra	Shift Right Arith*	R	0110011	0x5	0x20	rd = rs1 >> rs2	
slt	Set Less Than	R	011001151	0x2 2	0x00 0	rd = (rs1 < rs2)?1:0	
sltu	Set Less Than (U)	R	011001151	0x3 3	0x00 0	rd = (rs1 < rs2)?1:0	
addi	ADD Immediate	I	001001119	0x0 0		rd = rs1 + imm	msb-extends zero-extends
xori	XOR Immediate	I	001001119	0x4 4		rd = rs1 ^ imm	
ori	OR Immediate	I	001001119	0x6 6		rd = rs1 imm	
andi	AND Immediate	I	0010011	0x7		rd = rs1 & imm	
slli	Shift Left Logical Imm	I	0010011	0x1	imm[5:11]=0x00	rd = rs1 << imm[0:4]	
srl	Shift Right Logical Imm	I	0010011	0x5	imm[5:11]=0x00	rd = rs1 >> imm[0:4]	
srai	Shift Right Arith Imm	I	0010011	0x5	imm[5:11]=0x20	rd = rs1 >> imm[0:4]	
slti	Set Less Than Imm	I	001001119	0x2 2		rd = (rs1 < imm)?1:0	
sltiu	Set Less Than Imm (U)	I	001001119	0x3 3		rd = (rs1 < imm)?1:0	
lb	Load Byte	I	0000011	0x0		rd = M[rs1+imm][0:7]	zero-extends zero-extends
lh	Load Half	I	0000011	0x1		rd = M[rs1+imm][0:15]	
lw	Load Word	I	00000113	0x2 2		rd = M[rs1+imm][0:31]	
lbu	Load Byte (U)	I	0000011	0x4		rd = M[rs1+imm][0:7]	
lhu	Load Half (U)	I	0000011	0x5		rd = M[rs1+imm][0:15]	zero-extends zero-extends
sb	Store Byte	S	0100011	0x0		M[rs1+imm][0:7] = rs2[0:7]	
sh	Store Half	S	0100011	0x1		M[rs1+imm][0:15] = rs2[0:15]	
sw	Store Word	S	010001135	0x2 2		M[rs1+imm][0:31] = rs2[0:31]	
beq	Branch ==	B	110001199	0x0 0		if(rs1 == rs2) PC += imm	zero-extends zero-extends
bne	Branch !=	B	110001199	0x1 1		if(rs1 != rs2) PC += imm	
blt	Branch <	B	110001199	0x4 4		if(rs1 < rs2) PC += imm	
bge	Branch ≥	B	110001199	0x5 5		if(rs1 ≥ rs2) PC += imm	
bltu	Branch < (U)	B	1100011	0x6		if(rs1 < rs2) PC += imm	
bgeu	Branch ≥ (U)	B	1100011	0x7		if(rs1 ≥ rs2) PC += imm	
jal	Jump And Link	J	1101111111			rd = PC+4; PC += imm	
jalr	Jump And Link Reg	I	1101111105	0x0 0		rd = PC+4; PC = rs1 + imm	
lui	Load Upper Imm	U	011011165			rd = imm << 12	
auipc	Add Upper Imm to PC	U	0010111			rd = PC + (imm << 12)	
ecall	Environment Call	I	1110011	0x0	imm=0x0	Transfer control to OS	
ebreak	Environment Break	I	1110011	0x0	imm=0x1	Transfer control to debugger	

4- شکل مسیر داده ی مدنظر را رسم می کنیم:

حالت اولیه (که در درس به آن رسیده بودیم)

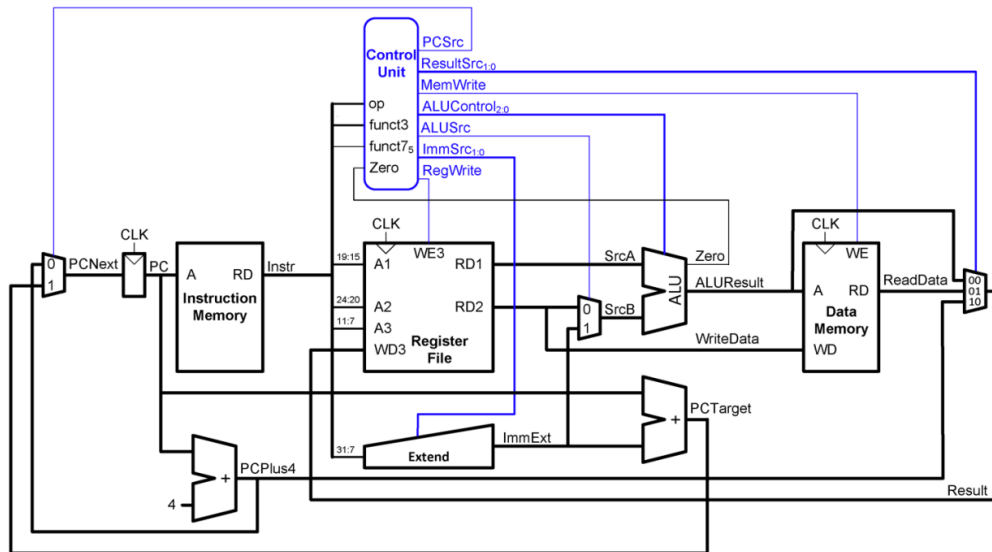


دستوراتی که باید اضافه کنیم به این مسیر داده:

- R-Type: sltu
- I-Type: xori, sltiu, jalr
- B-Type: bne, blt, bge
- U-Type: lui

xori و **sltu**: برای افزودن این دستورات نیاز به تغییر مسیر داده نیست، چون **ALU** همین الان هم طوری طراحی شده که دو دستور دیگر جا دارد. پس **ALU** را اینگونه نهایی می کنیم:

ALU CONTROL [2:0]	ALU RESULT
000	SRC A + SRC B
001	SRC A – SRC B
010	SRC A & SRC B
011	SRC A SRC B
100	SRC A XOR SRC B
101	SRC A SLT SRC B
110	SRC A SLTU SRC B

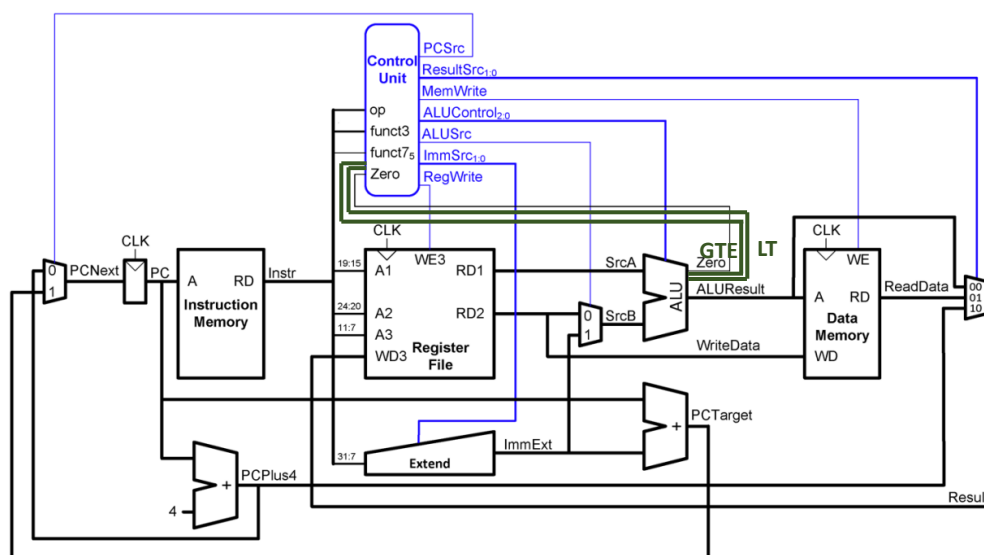
bne, blt, bge: تغییرات لازم برای این دستورا قبلا با افزودن **beq** در مسیر داده انجام شده است پس حالا تنها لازم است که دو سیگنال دیگر همانند **zero** از **ALU** بگیریم تا بتوانیم توسط آنها عملیات های **blt** و **bge** را انجام دهیم(عملیات **bne** توسط همان سیگنال **zero** هندل میشود) پس تغییری که در **ALU** میدهیم اینگونه میشود:



Jalr: طبق توضیحات اصلی ریسک داریم:

jal	Jump And Link	J	11011111	rd = PC+4; PC += imm
jalr	Jump And Link Reg	I	110111103 0x0 0	rd = PC+4; PC = rs1 + imm

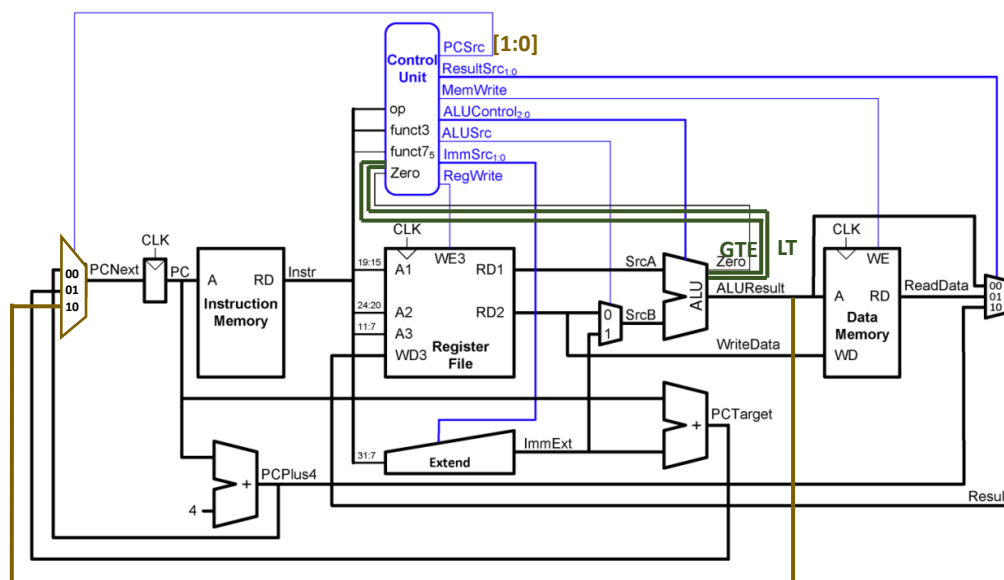
حالا ما برای اعمال **jal** مسیری داریم که **pc** را با **imm** جمع کرده و در **pc** بگذارد اما مسیری نداریم که **jalr** را انجام دهد، برای اینکار اولاً مسیری داریم که **rs1** را با **imm** جمع کند، حالا کافیه مسیری اضافه کنیم که نتیجه را در **pc** بگذارد. برای اینکار **pcsrc** دو بیتی میشود یعنی :



Lui: طبق توضیحات ریسک داریم:

lui	Load Upper Imm	U	01101111	55		rd = imm << 12
-----	----------------	---	----------	----	--	----------------

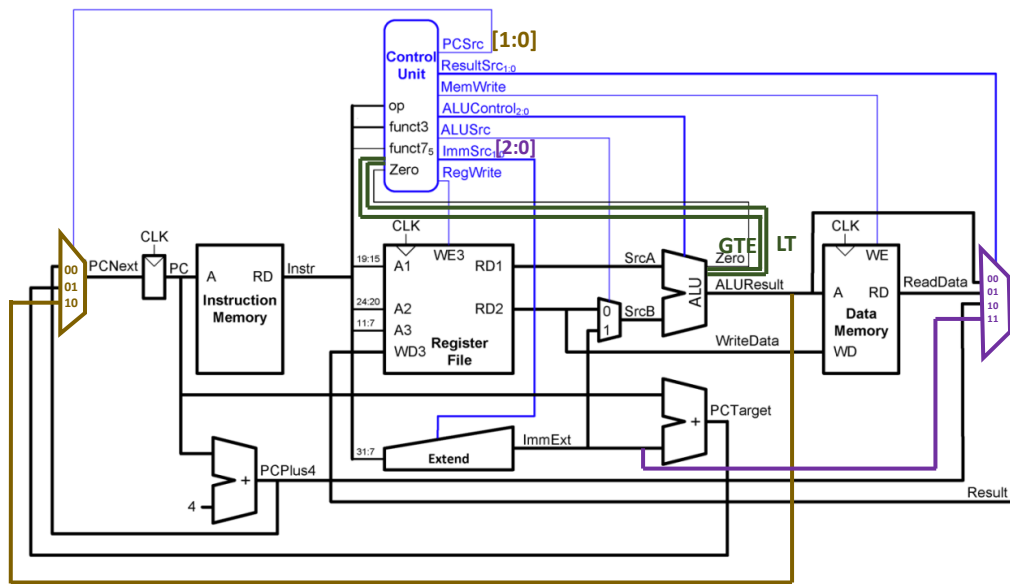اولا در این بخش لازم است مسیری از **Extend** به داخل **WD3** داشته باشیم که اینکار را با افزودن یک بخش به **ALU** سازنده ی **result** میکنیم. حالا باید به بخش **extend** یک خانه ی جدید اضافه کنیم که چون 4 خانه ی آن پر است باید یک بیت به **ImmSrc** هم اضافه شود:



نهایتا برای ImmSrc هم داریم:


اولا دوباره به طرح رسمی ریسک رجوع میکنیم:

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type
imm[12 10:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:1 11]		opcode		B-type
imm[31:12]										rd		opcode		U-type
imm[20 10:1 11 19:12]										rd		opcode		J-type

پس داریم:

ImmSrc	ImmExt	Input Type
000	{ 20{ Ins[31] } , Ins[31:20] }	I-Type
001	{ 20{ Ins[31] } , Ins[31:25] , Ins[11:7] }	S-Type
010	{ 19{ Ins[31] } , Ins[31] , Ins[7] , Ins[30:25] , Ins[11:8] , 1'b0 }	B-Type
011	{ 11{ Ins[31] } , Ins[31] , Ins[19:12] , Ins[20] , Ins[30:21] , 1'b0 }	J-Type
100	{ Ins[31:12] , 12'b0 }	U-Type

در نهایت داریم:

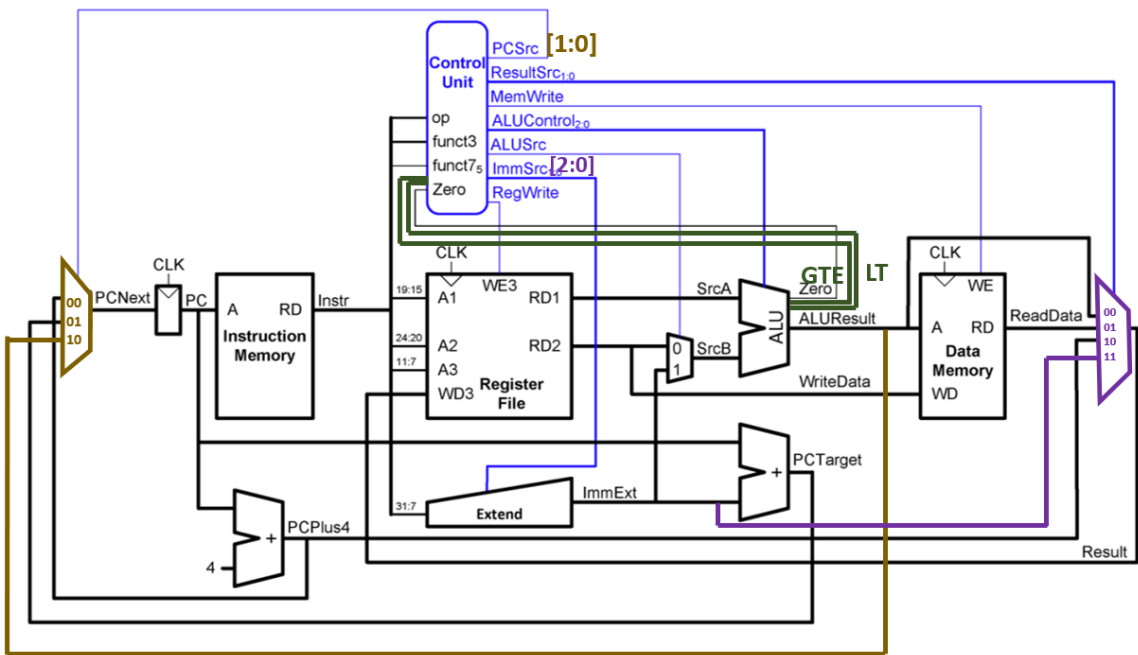

ImmSrc	ImmExt	Input Type	ALU CONTROL [2:0]	ALU RESULT
000	{ 20{ <u>Ins[31]</u> }, <u>Ins[31:20]</u> }	I-Type	000	SRC A + SRC B
001	{ 20{ <u>Ins[31]</u> }, <u>Ins[31:25]</u> , <u>Ins[11:7]</u> }	S-Type	001	SRC A – SRC B
010	{ 19{ <u>Ins[31]</u> }, <u>Ins[31]</u> , <u>Ins[7]</u> , <u>Ins[30:25]</u> , <u>Ins[11:8]</u> , 1'b0 }	B-Type	010	SRC A & SRC B
011	{ 11{ <u>Ins[31]</u> }, <u>Ins[31]</u> , <u>Ins[19:12]</u> , <u>Ins[20]</u> , <u>Ins[30:21]</u> , 1'b0 }	J-Type	011	SRC A SRC B
100	{ <u>Ins[31:12]</u> , 12'b0 }	U-Type	100	SRC A XOR SRC B
			101	SRC A SLT SRC B
			110	SRC A SLTU SRC B

4- حالا وقت اعمال تغییرات و طراحی کنترلر است:

اولا طبق طراحی اصلی ریسک، ستون های op و Func3 و Func7 و INSt را پر می کنیم:


Inst	Name	FMT	Opcode	funct3	funct7	Description (C)	Note
add	ADD	R	011001151	0x0 0	0x00 0	rd = rs1 + rs2	msb-extends
sub	SUB	R	011001151	0x0 0	0x20 32	rd = rs1 - rs2	
xor	XOR	R	0110011	0x4	0x00	rd = rs1 ^ rs2	
or	OR	R	011001151	0x6 6	0x00 0	rd = rs1 rs2	
and	AND	R	011001151	0x7 7	0x00 0	rd = rs1 & rs2	
sll	Shift Left Logical	R	0110011	0x1	0x00	rd = rs1 << rs2	
srl	Shift Right Logical	R	0110011	0x5	0x00	rd = rs1 >> rs2	
sra	Shift Right Arith*	R	0110011	0x5	0x20	rd = rs1 >> rs2	
slt	Set Less Than	R	011001151	0x2 2	0x00 0	rd = (rs1 < rs2)?1:0	
sltu	Set Less Than (U)	R	011001151	0x3 3	0x00 0	rd = (rs1 < rs2)?1:0	zero-extends
addi	ADD Immediate	I	001001119	0x0 0		rd = rs1 + imm	msb-extends
xori	XOR Immediate	I	001001119	0x4 4		rd = rs1 ^ imm	
ori	OR Immediate	I	001001119	0x6 6		rd = rs1 imm	
andi	AND Immediate	I	0010011	0x7		rd = rs1 & imm	
slli	Shift Left Logical Imm	I	0010011	0x1	imm[5:11]=0x00	rd = rs1 << imm[0:4]	
srlr	Shift Right Logical Imm	I	0010011	0x5	imm[5:11]=0x00	rd = rs1 >> imm[0:4]	
srai	Shift Right Arith Imm	I	0010011	0x5	imm[5:11]=0x20	rd = rs1 >> imm[0:4]	
slti	Set Less Than Imm	I	001001119	0x2 2		rd = (rs1 < imm)?1:0	
sltiu	Set Less Than Imm (U)	I	001001119	0x3 3		rd = (rs1 < imm)?1:0	zero-extends
lb	Load Byte	I	0000011	0x0		rd = M[rs1+imm][0:7]	zero-extends
lh	Load Half	I	0000011	0x1		rd = M[rs1+imm][0:15]	
lw	Load Word	I	00000113	0x2 2		rd = M[rs1+imm][0:31]	
lbu	Load Byte (U)	I	0000011	0x4		rd = M[rs1+imm][0:7]	
lhu	Load Half (U)	I	0000011	0x5		rd = M[rs1+imm][0:15]	zero-extends
sb	Store Byte	S	0100011	0x0		M[rs1+imm][0:7] = rs2[0:7]	
sh	Store Half	S	0100011	0x1		M[rs1+imm][0:15] = rs2[0:15]	
sw	Store Word	S	010001135	0x2 2		M[rs1+imm][0:31] = rs2[0:31]	
beq	Branch ==	B	110001199	0x0 0		if(rs1 == rs2) PC += imm	zero-extends
bne	Branch !=	B	110001199	0x1 1		if(rs1 != rs2) PC += imm	
blt	Branch <	B	110001199	0x4 4		if(rs1 < rs2) PC += imm	
bge	Branch ≥	B	110001199	0x5 5		if(rs1 ≥ rs2) PC += imm	
bltu	Branch < (U)	B	1100011	0x6		if(rs1 < rs2) PC += imm	
bgeu	Branch ≥ (U)	B	1100011	0x7		if(rs1 ≥ rs2) PC += imm	
jal	Jump And Link	J	110111111			rd = PC+4; PC += imm	
jalr	Jump And Link Reg	I	1101111103	0x0 0		rd = PC+4; PC = rs1 + imm	
lui	Load Upper Imm	U	011011155			rd = imm << 12	
auipc	Add Upper Imm to PC	U	0010111			rd = PC + (imm << 12)	
ecall	Environment Call	I	1110011	0x0	imm=0x0	Transfer control to OS	
ebreak	Environment Break	I	1110011	0x0	imm=0x1	Transfer control to debugger	

سپس به کمک نگاه کردن به طراحی مسیر داده، بقیه جدول را پر میکنیم:

op	Func3 [2:0]	Func7 [6:0]	<u>Inst</u>	Zero	Lt	GtE	PCSrc [1:0]	ResultSrc [1:0]	MemWrite	ALUControl [2:0]	ALUSrc	IMMSrc [2:0]	RegWrite
51	0	0	add	-	-	-	00	00	0	000	0	--	1
51	0	32	sub	-	-	-	00	00	0	001	0	--	1
51	6	0	or	-	-	-	00	00	0	011	0	--	1
51	7	0	and	-	-	-	00	00	0	010	0	--	1
51	2	0	slt	-	-	-	00	00	0	101	0	--	1
51	3	0	sltu	-	-	-	00	00	0	110	0	--	1
19	0	-	addi	-	-	-	00	00	0	000	1	000	1
19	4	-	xori	-	-	-	00	00	0	100	1	000	1
19	6	-	ori	-	-	-	00	00	0	011	1	000	1
19	2	-	slti	-	-	-	00	00	0	101	1	000	1
19	3	-	sltiu	-	-	-	00	00	0	110	1	000	1
3	2	-	lw	-	-	-	00	01	0	---	1	000	1
35	2	-	sw	-	-	-	00	--	1	000	1	001	0
99	0	-	Beq		-	-	Zero?01:00	--	0	001	0	010	0
99	1	-	Bne		-	-	Zero?00:01	--	0	001	0	010	0
99	4	-	Blt	-		-	Lt?01:00	--	0	---	0	010	0
99	5	-	Bge	-	-		Gte?01:00	--	0	---	0	010	0
111	-	-	Jal	-	-	-	01	10	0	---	-	011	1
103	0	-	Jalr	-	-	-	10	10	0	000	1	000	1
55	-	-	lui	-	-	-	00	11	0	---	-	100	1

5- برای تست برنامه باید بزرگترین عنصر یک آرایه 10 عنصری از اعداد صحیح بی علامت 32 بیتی را بیابیم. ابتدا الگوریتم را نوشته و اسمبلی و سپس زبان ماشین آنرا می نویسیم.

الگوریتم:

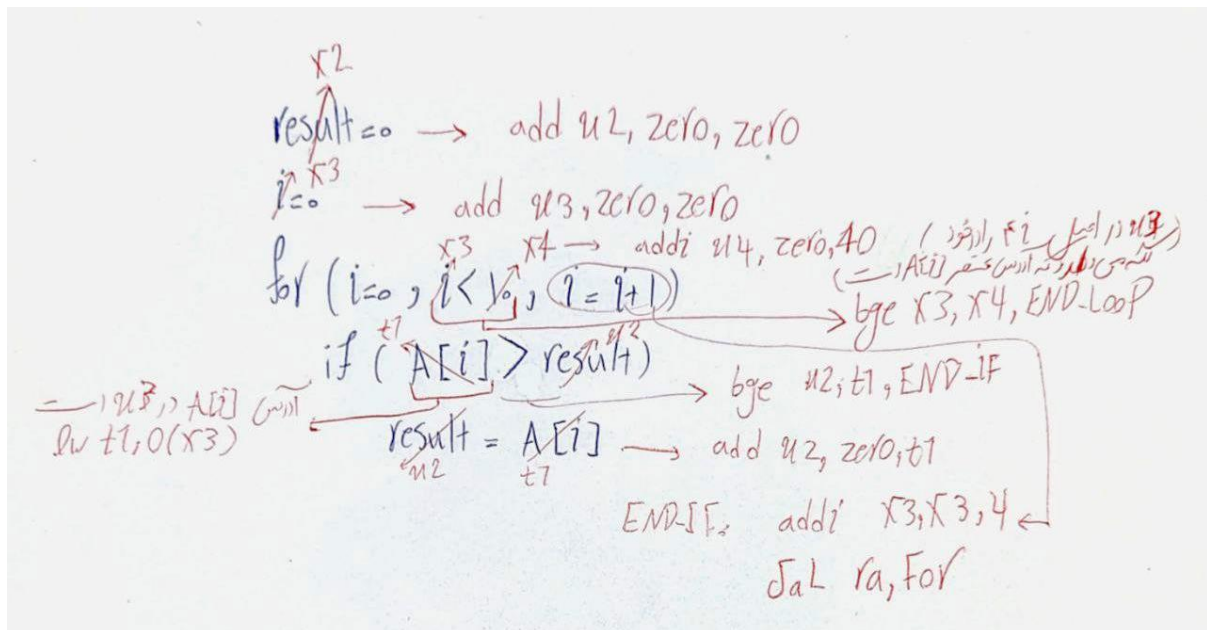

اسمبلی:

```

1  add X2, Zero, Zero
2  add X3, Zero, Zero
3  addi X4, Zero, 40
4  For: bge X3, X4, End_Loop
5  lw t1, 0(X3)
6  bge X2, t1, End_IF
7  add X2, Zero, t1
8  End_IF: addi X3, X3, 4
9  Jal ra, For
10 End_Loop:

```

زبان ماشین:

```

1  0x00000133 // add X2, Zero, Zero
2  0x000001b3 // add X3, Zero, Zero
3  0x02800213 // addi X4, Zero, 40
4  0x0041d063 // For: bge X3, X4, End_Loop / End_Loop = PC + 24
5  0x0001a303 // lw t1, 0(X3)
6  0x00615463 // bge X2, t1, End_IF / End_IF = PC +8
7  0x00600133 // add X2, Zero, t1
8  0x00418193 // End_IF: addi X3, X3, 4
9  0xfedff0ef // Jal ra, For / For = PC - 20
10 // End_Loop:

```

هگز به فرمتی که با کدمان خوانده می شود:

1	33	12	02
2	01	13	63
3	00	14	d0
4	00	15	41
5	b3	16	00
6	01	17	03
7	00	18	a3
8	00	19	01
9	13	20	00
10	02	21	63
11	80	22	54
12	02	23	61
13	63	24	00
14	d0	25	33
15	41	26	01
16	00	27	60
17	03	28	00
18	a3	29	93
19	01	30	81
20	00	31	41
21	63	32	00
22	54	33	ef
23	61	34	f0
24	00	35	df
25	33	36	fe

Ln 11, Col 3


(فایل نهایی Inst.mem است)

و DataMem را هم بصورت زیر پر کردیم:

1	10111010	23	01010100
2	01010101	24	00111000
3	11101011	25	10111001
4	10101010	26	00000000
5	11111100	27	11001010
6	00100000	28	00000000
7	11000000	29	00000000
8	00001010	30	11111111
9	00001000	31	00000000
10	00110011	32	01010000
11	11010101	33	00101000
12	00001111	34	10100001
13	00011110	35	00101001
14	00100000	36	00001111
15	00010100	37	10101010
16	11010000	38	10000100
17	01010100	39	00010001
18	00100000	40	10000011
19	01100000	41	
20	00000100		
21	10101111		
22	11111100		
23	01010100		
24	00111000		
25	10111001		

Ln 13, Col 9 Space

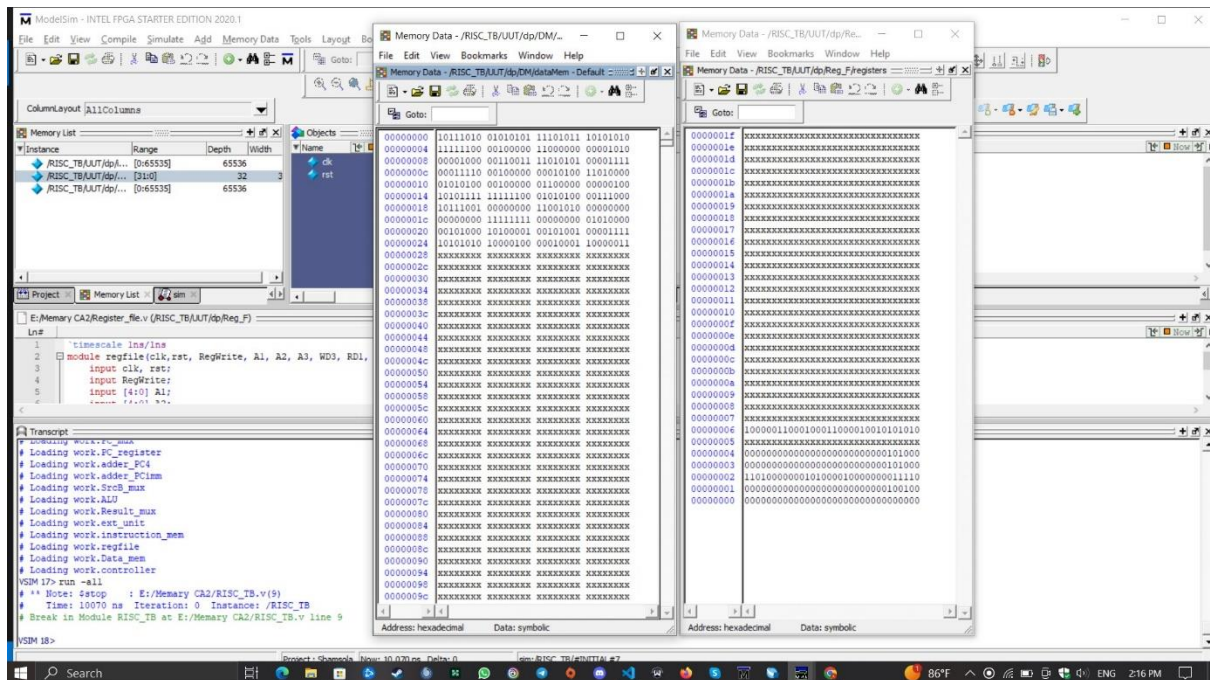6- نهایتا بعد از شبیه سازی برنامه ی خود، داریم:



همانطور که مشخص است، **DataMem** خوانده شده و سپس **InstMem** هم خوانده شده و دستورات آن اعمال شده است و نهایتا بزرگترین عدد موجود در آرایه 10 عنصری ما پیدا شده و در رجیستری که در فایل اسمبلی مشخص کرده بودیم یعنی (X2) ریخته شده است: (سمت چپ **DataMem** است و سمت راست رجیسترهای ما را مشخص کرده است)

